

Nom:
Taula:

Grup:

Pràctica 3

Full de resultats treball laboratori

Qüestió 1

Equació de la corba =

Invers del pendent =

Resistència mesurada =

Qüestió 2

V =

Qüestió 3

V_{BC} =

Qüestió 4

I =

Qüestió 5

Càlculs:

Tensió =

Corrent =

Qüestió 6

Tensió mesurada =

Corrent mesurat =