

Nom:
Taula:

Grup:

Full de resultats treball laboratori

Qüestió 1

$V_o =$

$G_{V_{med}} =$

Qüestió 2

Tensión en $R_L =$


Tensión en $R_2 =$

Corriente a través de $R_L =$

Corriente a través de $R_2 =$

$I_o =$

Qüestió 3

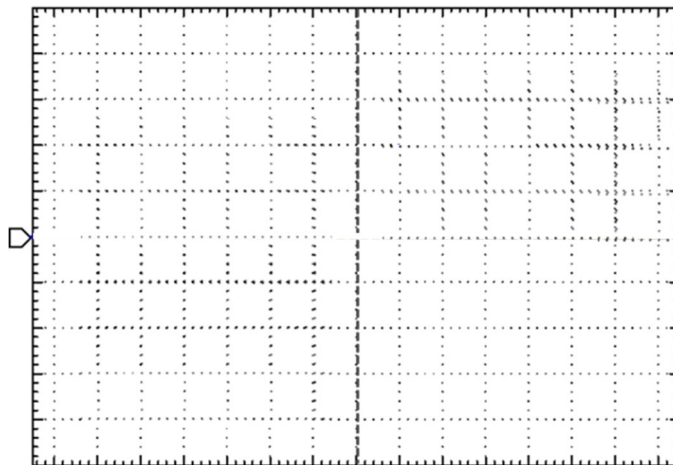

Sensibilitat Vertical C2 =
Base de temps=

Hi ha distorsió a la sortida?

$V_{opp} =$

Aquest valor es coherent considerant el guany de l'etapa i la tensió pic a pic de l'entrada? Raonar la resposta

Qüestió 4.

MD entrada=