

Pràctica 7 Full de treball de laboratori

Qüestions 1i 2

V_i	V_i mesurat	V_o	$V_D = V_i - V_o$	$I_D = V_o / 1\text{ k}$
5				
4				
3				
2				
1				
0				
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				

$I_D(V_D)$

$V_o(V_i)$


Justificació:

Qüestió 3

Qüestió 4

V colze LED vermell =
V colze LED verd =
V colze LED groc =


Qüestió 5

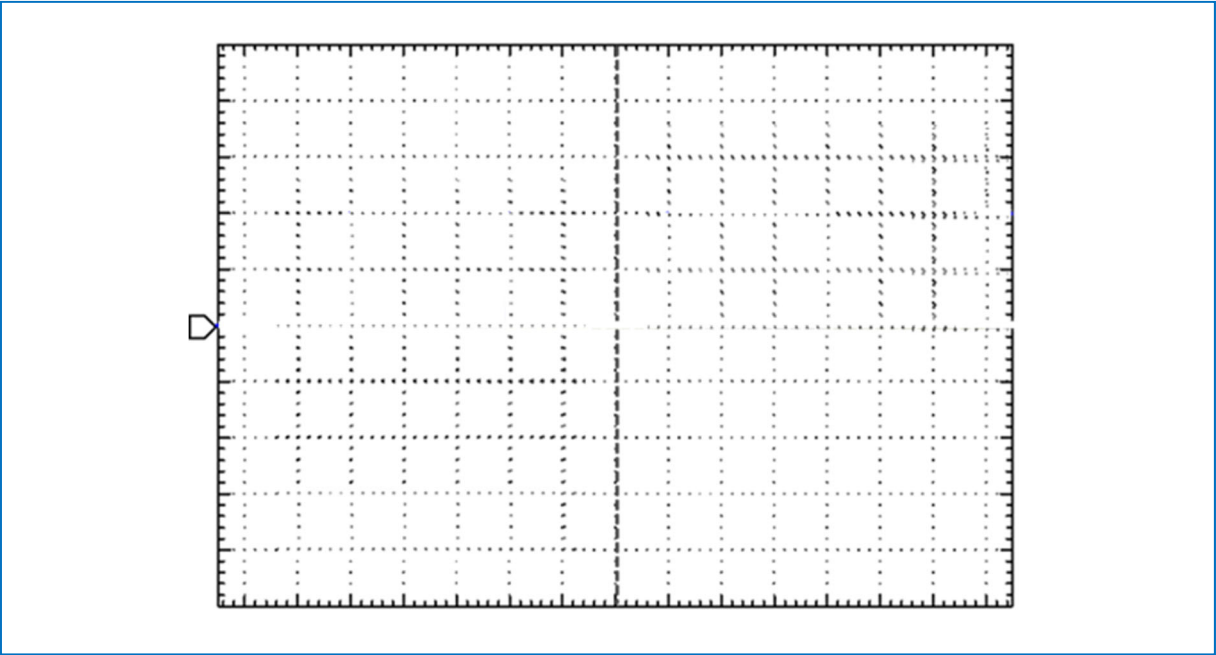

Qüestions 6 i 7

Vi	Vi mesurat	Vo	VD= Vi-Vo	ID= Vo/1 k
5				
4				
3				
2				
1				
0				
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				
-6				
-7				
-8				
-9				
-10				

$I_D(V_D)$

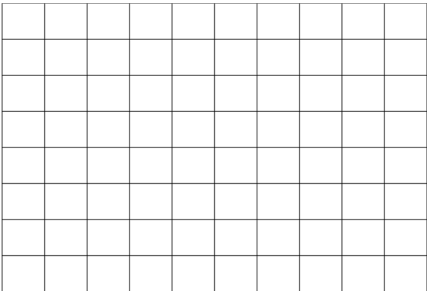

$V_o(V_i)$

