

Nom:
Taula:

Grup:

Pràctica 7 Full de resultats estudi previ

Qüestió 1

El corrent I_D que circula pel circuit és: a) V_i / R_L b) V_o / R_L c) V_D / R_L
La tensió en V_o es: a) V_i b) $V_i - R_L \cdot I_D$ c) 0 V
La tensió del díode V_D es: a) 0 V b) V_i c) V_o

Qüestió 2

El corrent I_D que circula pel circuit és:
a) $(V_i - V_\gamma)/(R_s + R_L)$ b) $(V_i + V_\gamma)/(R_s + R_L)$ c) $(V_i)/(R_s + R_L)$.
La tensió en V_o es:
a) $R_L \cdot (V_i - V_\gamma)/(R_s + R_L)$ b) $V_i - R_L \cdot I_D$ c) $R_L \cdot (V_i)/(R_s + R_L)$.
La tensió del díode es:
a) $V_i - ((V_i - V_\gamma)/(R_s + R_L)) \cdot R_L$ b) $V_i + (V_i + V_\gamma)/(R_s + R_L)$ c) $V_i - (V_i + V_\gamma)/(R_s + R_L)$

Qüestió 3

Fórmules:

Qüestió 4