

Nom:
Taula:

Grup:

Pràctica 4


Full de resultats treball laboratori

Qüestió 1

Tensió pic a pic =

Freqüència =


Qüestió 2

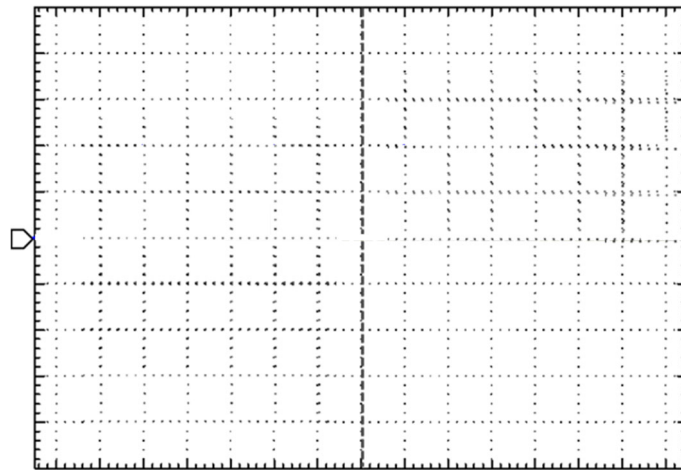

Qüestió 3

Freqüència màxima =

Qüestió 4

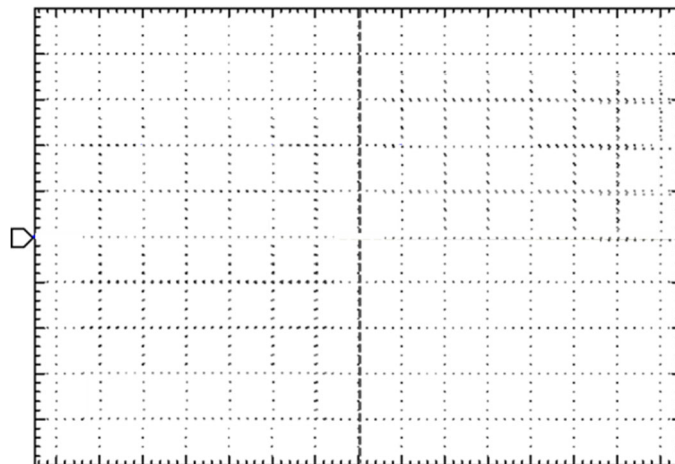

Sensibilitat Vertical=

Base de temps=

Nom:
Taula:

Grup:

Qüestió 5

Qüestió 6

Càlculs

Amplitud de la tensió de sortida en circuit obert =

Amplitud de la tensió de sortida amb el resistor =

Resistència de sortida del GF =